


A4 1213

Note Title


11/13/2013

Section A.

Q.1. @

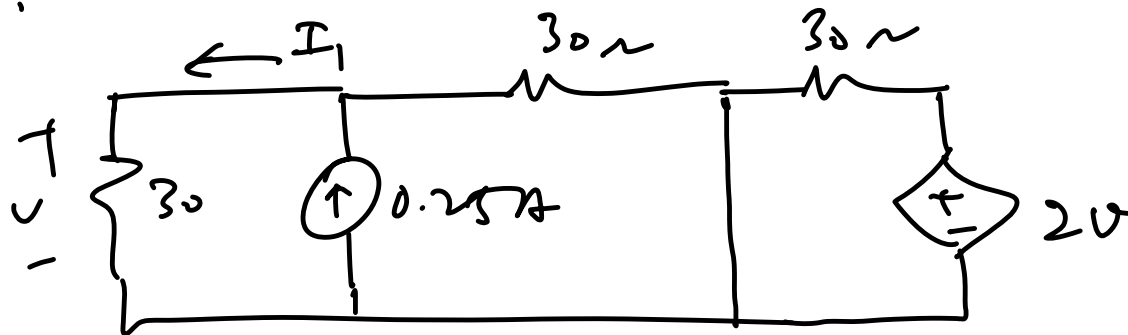


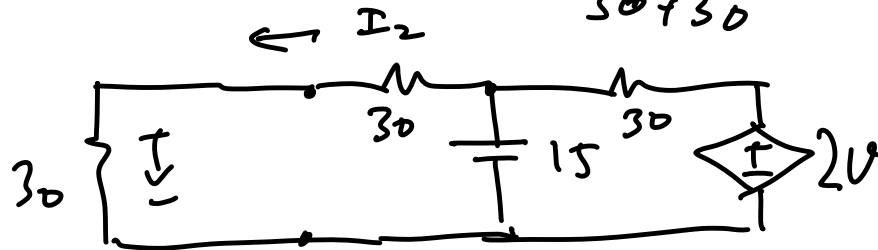
$$I_1 = 0.25 \times \frac{30}{30+30} = 0.125A$$



$$I_2 = \frac{15}{30+30} = 0.25A$$

$$I = I_1 + I_2 = 0.375A$$

(b)

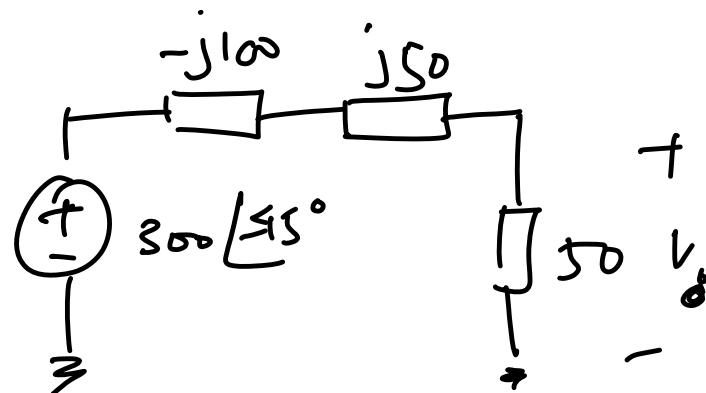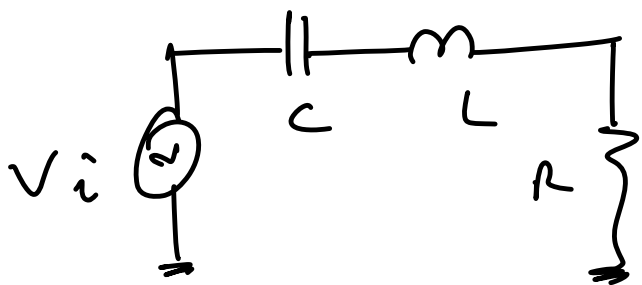

$$v_i(t) = 300 \sin(1000t - 45^\circ)$$

$$V_i = 300 \angle -45^\circ$$

$$C = 10 \mu F \quad Z_C = -j \frac{1}{\omega C} = -j \frac{1}{1000 \times 10 \times 10^{-6}} = -j100 \Omega$$

$$L = 50 \text{ mH} \quad Z_L = j\omega L = j1000 \times 50 \times 10^{-3} = j50 \Omega$$


$$V_o = \frac{50}{50 + j50 - j100} \times 300 \angle -45^\circ = \frac{50}{50 - j50} \times 300 \angle -45^\circ = \frac{1}{1-j} \times 300 \angle -45^\circ$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2} \angle -45^\circ} \times 300 \angle -45^\circ$$

$$= \frac{300}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ$$

$$V_o(t) = \frac{300}{\sqrt{2}} \cdot \sin(1000t) \text{ V,}$$

Q.2(a) Linear AC mc

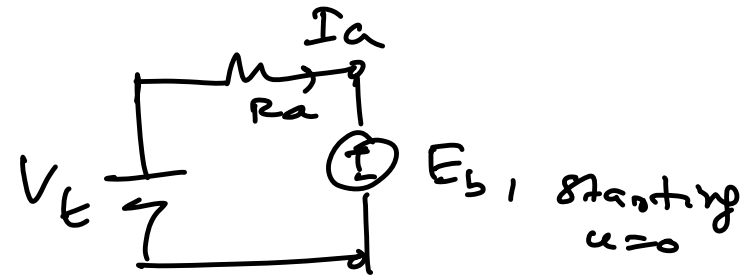

$$V_t - I_a \cdot R_a = E_b \quad \text{--- (1)}$$

$$E_b = B \cdot l \cdot u \quad \text{--- (2)}$$

$$I_a = \frac{F}{Bl} \quad \text{--- (3)}$$

(i) no Load.

Starting current: $\omega = 0 \rightarrow E_b = 0$

$$\therefore I_a = \frac{V_t - E_b}{R_a} = \frac{120}{0.4} = 300 \text{ A.}$$

$$\text{Force} = B \cdot l \cdot I_a = 0.5 \times 1.0 \times 300 = 150 \text{ N.}$$

(ii) Uss:

$$F_m = F_{\text{load}} = 0 \Rightarrow I_a = 0.$$

$$E_b = V_t - I_a \cdot R_a = 120 \text{ V.}$$

$$\therefore \omega_s = \frac{E_b}{B \cdot l} = \frac{120}{0.5 \times 1.0} = 240 \text{ m/s.}$$

(iii)

$$F_{\text{load}} = 25 \text{ N.} \Rightarrow I_a = \frac{F}{B \cdot l} = \frac{25}{0.5 \times 1.0} = 50 \text{ A.}$$

$$E_b = 120 - 50 \times 0.4 = 100 \text{ V}$$

$$\therefore u_{cs} = \frac{E_b}{B \times l} = \frac{100}{0.5 \times 1.0} = 200 \text{ m/s.}$$

$$(iv). \text{ Efficiency} = \frac{P_o}{P_i} = \frac{E_b \times I_a}{V_t \times I_a} = \frac{100}{120} = \underline{\underline{83.33\%}}.$$

Q.2(b) Magnetic Circuit:

$$\rightarrow \oint \vec{F} = Ni, \quad \phi = \frac{Ni}{R}$$

mmf

Amper's law

$$R = \frac{l}{\mu A} \rightarrow$$

$$\oint H \cdot dl = \sum i \Rightarrow H \cdot 2\pi R_{\text{mean}} = N \times I$$



$$\checkmark B = \mu H = \mu_r \mu_0 H : \mu_r \mu_0 \cdot \frac{NI}{2\pi R_{\text{mean}}}$$

$$(i) \quad N = 250, I?, B = 1.25 \text{ wb/m}^2, \mu = \mu_r \mu_0 \\ = 2500 \times 4\pi \times 10^{-7}$$

$$\text{From Ampere's law} \quad B = \frac{\mu_r \mu_0 \cdot N \cdot I}{2\pi R_{\text{mean}}}$$

$$I = \frac{B \times 2\pi \times R_{\text{mean}}}{\mu_r \mu_0 \cdot N} = \frac{1.25 \times 2\pi \times \left(\frac{8+12}{2}\right) \times 10^{-2}}{2500 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 250} \\ = 1 \text{ A}$$

(ii) $\phi = B \times A$

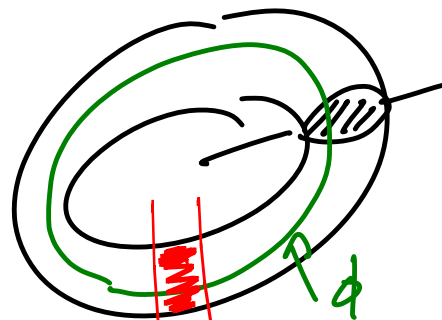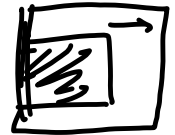

$D = 12 - 8 = 4 \text{ cm}$

$r = 2 \text{ cm}$

$A = \pi r^2 = \pi \times 2^2 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 4\pi \times 10^{-4}$

$\therefore \phi = 1.25 \times 4\pi \times 10^{-4} \text{ wb}$

$l_g = 10 \text{ mm}$

(iii)

$B = 1.25 \text{ wb/m}^2$

$\phi = 1.25 \times 4\pi \times 10^{-4} \text{ wb}$

$R = R_c + R_g = \frac{l_c}{\mu_r \mu_0 \cdot A} + \frac{l_g}{\mu_0 \cdot A_g}$


$A_g = \pi \cdot (2 + 0.01)^2 \times 10^{-4} \approx 4\pi \times 10^{-4}$

$$R = \frac{2\pi \times 8 \times 10^{-2}}{2500 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 4\pi \times 10^{-4}} + \left(\frac{0.01}{4\pi \times 10^{-7} \times 4\pi \times 10^{-4}} \right)$$

$$= 64.5987$$

$$I = \frac{R \times \phi}{250} = \underline{\underline{40.6 \text{ A}}}$$

Q3 (a)

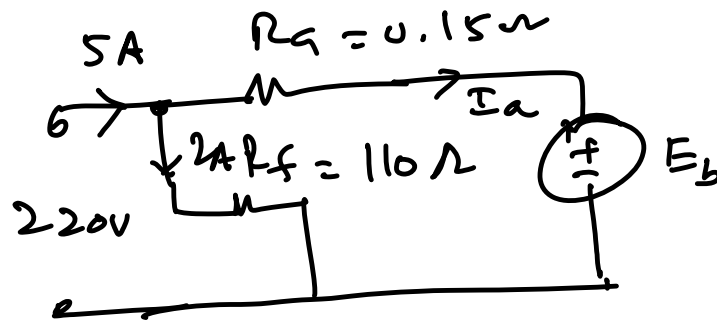

$$I_a = I_{line} - 2$$

$$I_a, \text{ no load} = 5 - 2 = 3 \text{ A}$$

$$E_b \text{ at no load} = 220 - 3 \times 0.15$$

$$= 219.55 \text{ V}$$

At rated load: $I_{line} = 48 \text{ A}$

$$I_a = 48 - 2 = 46 \text{ A}$$

$$E_b = 220 - 46 \times 0.15 = 213.1 \text{ V}$$

$$\text{Speed} = 1100 \text{ rpm}$$

$$E_b \propto \text{Speed} \quad E_b = K_f \cdot \omega$$

$$\frac{\text{Speed (no load)}}{\text{Speed (rated load)}} = \frac{E_b \text{ no load}}{E_b \text{ rated load}}$$

$$\text{Speed N.L.} = \frac{219.55}{213.1} \times 1100 = 1133 \text{ rpm.}$$

3 (b) 10 KVA Xformer const core loss = 150 W
 Full load Copper loss = 250 W.
 Copper loss \propto Load level.

$$\text{Efficiency} = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{losses}}$$

(i) Full load, 0.8 p.f. $P_{out} = (S) \times p.f.$
 $= 10 \times 10^3 \times 0.8 = 8000 \text{ W}$

$$P_{loss} = \underline{P_{core}} + \underline{P_{copper}} = 150 + 250 = 400 \text{ W}.$$




$$\therefore \eta = \frac{8000}{8000 + 400} = 96.4\%$$

(ii) At 50% rated load u.p.f.
 $P_o = 10 \times 10^3 \times (0.5) \times 1 = 5000 \text{ W}.$


$$P_{loss} = 150 + 250 \times (0.5) = 275 \text{ W}.$$

$$\eta = \frac{5000}{5000 + 275} = 94.8\%$$

4. (a)

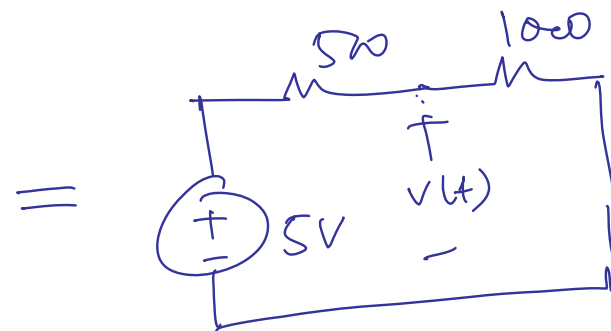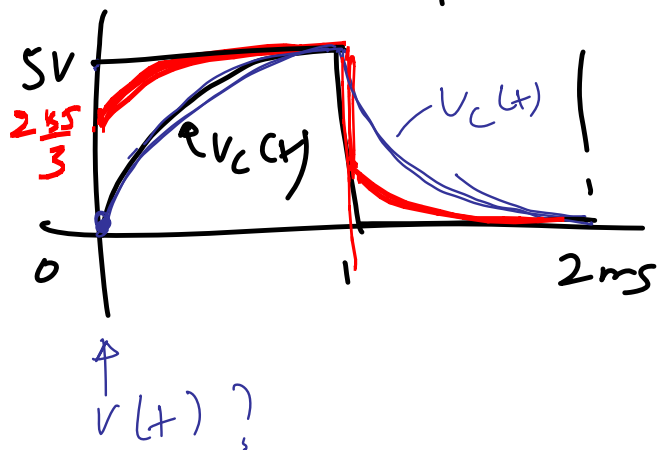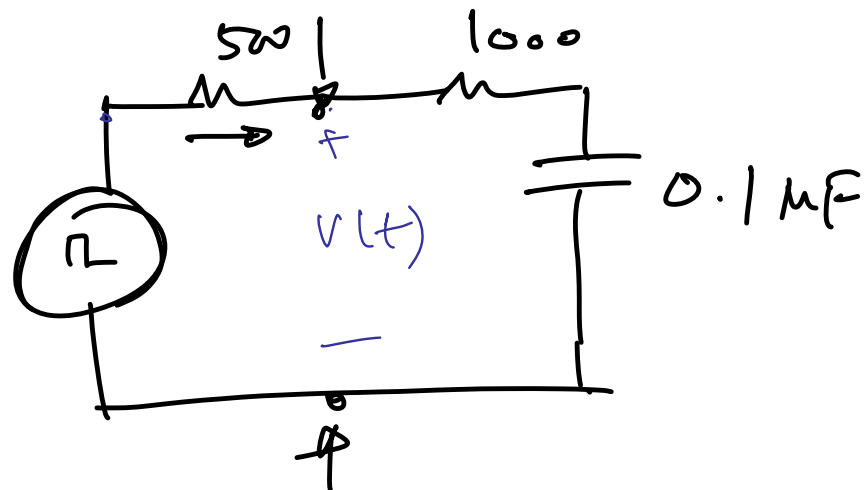
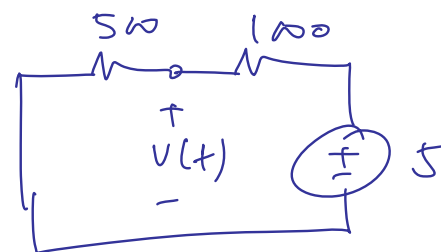
$$V(t) = 5 \times \frac{1000}{1500} = \frac{5 \times 2}{3} V.$$



$$V(t) = 5 \times \frac{500}{1500} = \frac{5}{3} V.$$

(i)

$$\underline{v_c(t) = 5 \times (1 - e^{-t/\tau})}$$

$$\tau = R_{TH} \times C \\ = 1500 \times 0.1 \times 10^{-6}$$

$$i_c(t) = \left[5 - v_c(t) \right] \times \frac{1}{1500}$$

$$v(t) = 5 - i_c(t) \times 500$$

$$= 5 - \frac{500}{1500} \left(5 - v_c(t) \right) = 5 - \frac{1}{3} \left(5 - 5(1 - e^{-t/\tau}) \right) \\ = 5 - \frac{5}{3} + \frac{5}{3} (1 - e^{-t/\tau})$$

$$= \frac{2 \times 5}{3} + \frac{5}{3} (1 - e^{-t/\tau})$$

$$v_c(t) = 5(1 - e^{-t/\tau}) \quad 0 \text{ to } 1 \text{ ms}$$


(ii)

$$v_c(t) = 5 \times e^{-t/\tau}$$

$$\tau = 1500 \times 0.1 \times 10^{-6} \quad 5 \\ \underline{1 \text{ ms to } 2 \text{ ms}}$$

(iv)

Sinusoidal
Phase difference

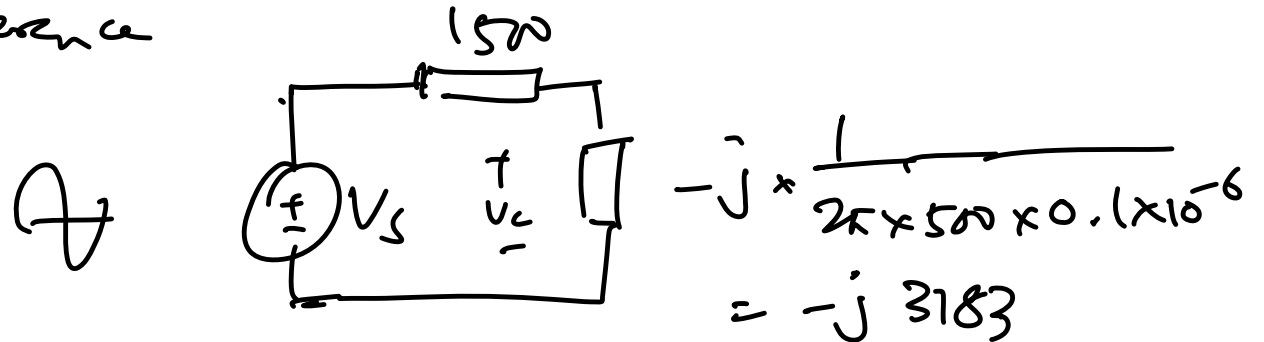


$$V_c = V_s \times \frac{-j 318}{1500 - j 3183} = V_s \times \frac{3183 \angle -90^\circ}{3518 \angle -65^\circ} = 1 \angle -25^\circ$$



$$\text{phase difference} = \phi_c - \phi_s = -25 - 0 = -25^\circ$$

V_c is lagging V_s by 25° .

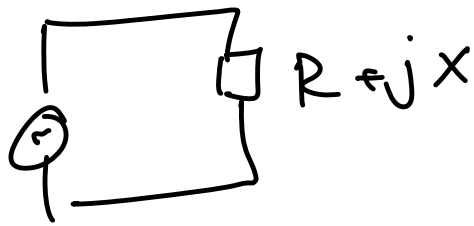4 (6) Load 1, 1000 W, 230 V rms, P.f. = 0.8 lag.
 Load 2 500 W, 230 V rms, P.f. = 0.75 lead.


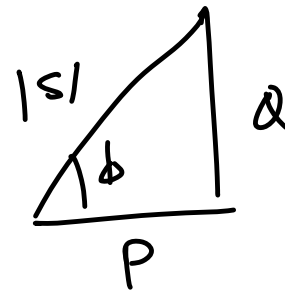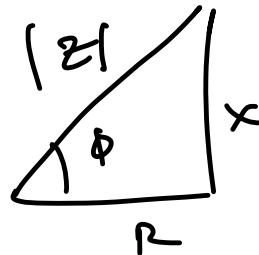
$$Z = R + jX = \sqrt{R^2 + X^2} \angle \tan^{-1} \frac{X}{R}$$



$$\begin{aligned} |S| &= \frac{P}{\text{P.f.}} = |V| \cdot |I| \\ &= |V| \cdot \frac{|V|}{|Z|} \\ &= \frac{|V|^2}{|Z|} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{|V|^2}{|S|} = |Z|}$$

$$\begin{aligned} R &= |Z| \cdot \cos \phi \\ X &= |Z| \cdot \sin \phi \\ \text{P.f.} &= \cos \phi \end{aligned}$$

Load 1 . $|S| = \frac{P}{p.f.} = \frac{1000}{0.8} = 1250 \text{ VA}$

$$|Z| = \frac{230^2}{1250} = 42.3 ; \phi = \cos^{-1}(0.8) = 36.86^\circ$$

$$R = |Z| \cdot \cos \phi = 33.856$$

$$X = |Z| \cdot \sin \phi = 25.392 \rightarrow L = \frac{X}{\omega} = \frac{25.392}{2\pi \times 50} = 80.8 \text{ mH}$$

Load 2 . $|S| = \frac{500}{0.75} = 666.67 \text{ VA}$

$$|Z| = \frac{230^2}{|S|} = 79.349 \Omega ; \phi = \cos^{-1}(0.75) = 41.4^\circ$$

$$R = |Z| \cdot \cos \phi = 59.5 \Omega$$

$$X = |Z| \sin \phi = 52.48 \Omega \rightarrow C = \frac{1}{\omega X} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 52.48} = 60.7 \text{ nF}$$

(c)

$$\text{Load 1} \quad P_1 = 1000 \text{ W}, \quad Q_1 = (S) \sin \phi \\ = 1250 \times \sin 36.87^\circ = 750 \text{ VAR}$$

$$\text{Load 2} \quad P_2 = 500 \text{ W}, \quad Q_2 = -(S) \sin 41.4^\circ \\ = -666.67 \times \sin 41.4^\circ \\ = -441 \text{ VAR}.$$

$$P_{\text{Load}} = 1000 + 500 = 1500 \text{ W} \quad \checkmark$$

$$Q_{\text{Load}} = Q_1 + Q_2 = 750 - 441 = \underline{\underline{309}}.$$


$$Q_C = -309$$

$$Q_C = \frac{V^2}{X_C} = -\frac{V^2}{Y_{WC}} = -V^2 \omega \times C$$

$$-309 = -(230)^2 \times 2\pi \times 50 \times C$$


$$C = 18.6 \text{ } \mu\text{F}.$$

iii

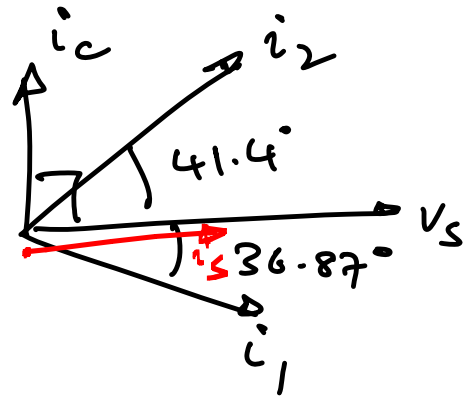

EE1002: AY 2011/12

1Q

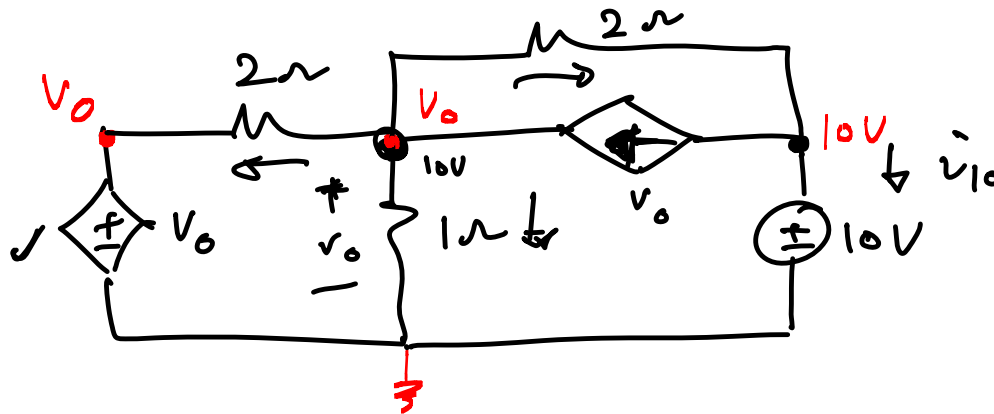

KCL at V_o : $\frac{V_o - 10}{2} - V_o + \frac{V_o}{1} + 0 = 0$

$V_o - 10 - \cancel{2V_o} + \cancel{2V_o} = 0 \Rightarrow V_o = 10$

KCL at 10V:


$V_o + \cancel{\frac{10 - V_o}{2}} + i_{10} = 0$

$i_{10} = -V_o = -10 \text{ A}$

$$P_{10V} = 10 \times (-10) = -100W$$

-ve \Rightarrow delivering

1 (b).

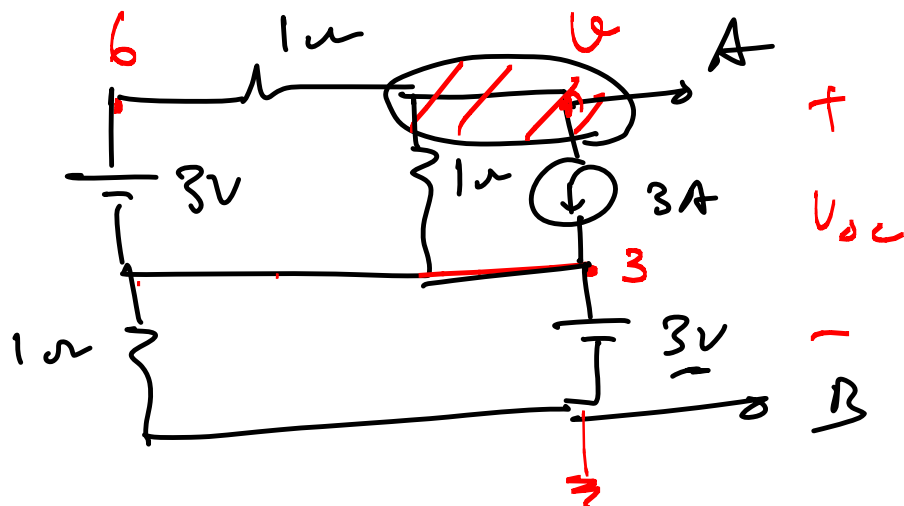


KCL at u :

$$3 + \frac{v-3}{1} + \frac{v-6}{1} = 0$$


$$3 + v - 3 + v - 6 = 0$$

$$2v = 6 \Rightarrow v = 3V$$


$$V_{TH} = 3V$$

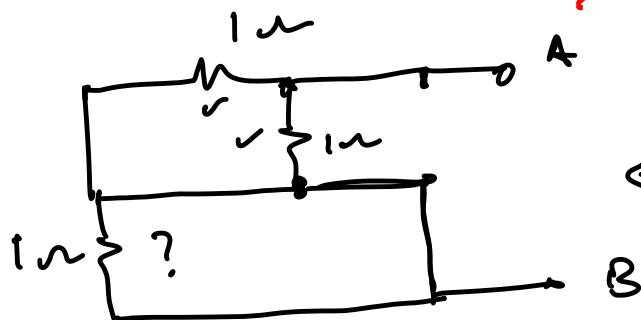

$$R_{TH} = 0.5\Omega$$

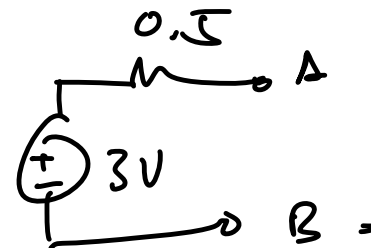

Q. 2 (a) Before $t = 0$.

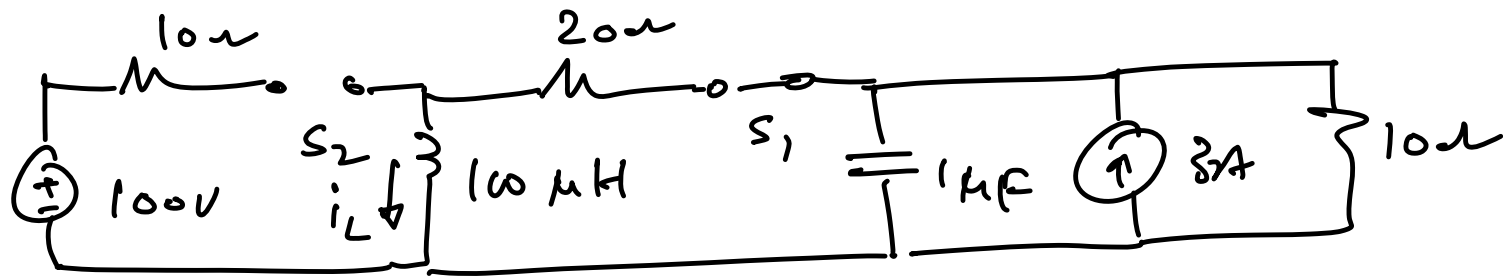


(i)

$$i_L(t = 0^-) =$$

$$= 3 \times \frac{10}{10 + 20}$$

$$= 1 \text{ A.}$$

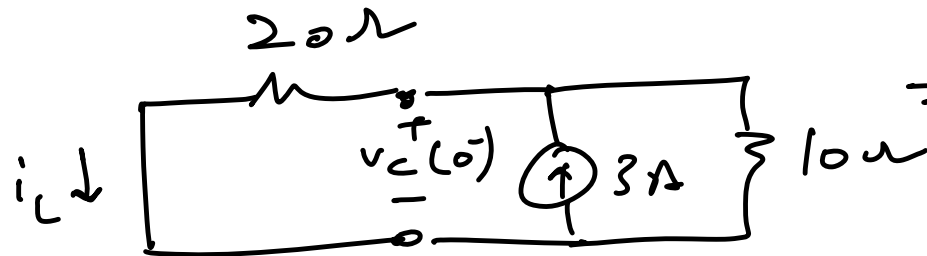

$$\Rightarrow v_C(0^-) =$$

$$= 3 \times \frac{10 \times 20}{10 + 20}$$

$$= 20 \text{ V}$$


$$\text{Energy in inductor} = \frac{1}{2} \times L \times I^2$$


$$= \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 1^2 \text{ J}$$

(ii) $V_C(0^+) = V_C(0^-) = 20V.$

Energy in the capacitor immediately after $t=0$
 $= \frac{1}{2} \times C \cdot V^2 = \frac{1}{2} \times 10^{-6} \times 20^2 \text{ J.}$

(iii) After $t=0$:

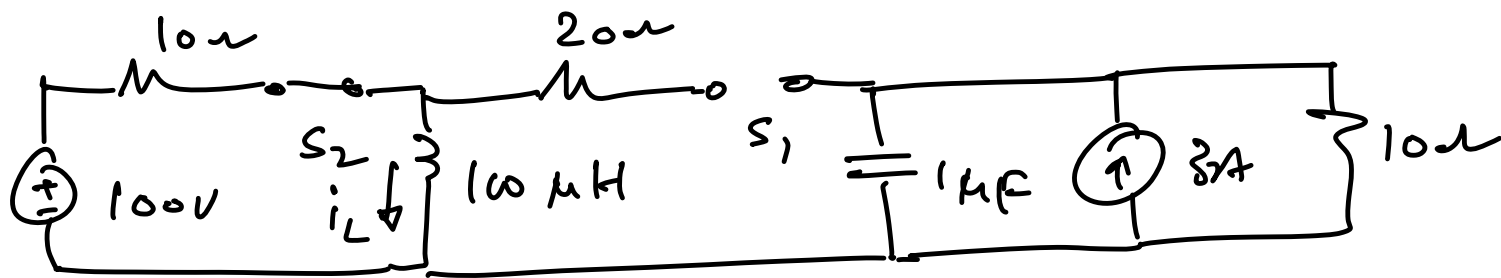


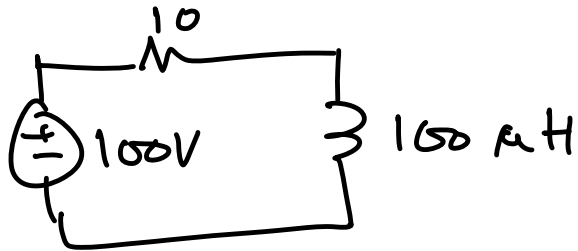

$$\tau_1 = \frac{L}{R} = \frac{100 \times 10^{-6}}{10} = \underline{\underline{10 \mu s}},$$

$$i_L(t) = i_L(0) \cdot e^{-t/\tau_1} + \frac{V_{TH1}}{R_{TH1}} \left(1 - e^{-t/\tau_1}\right)$$
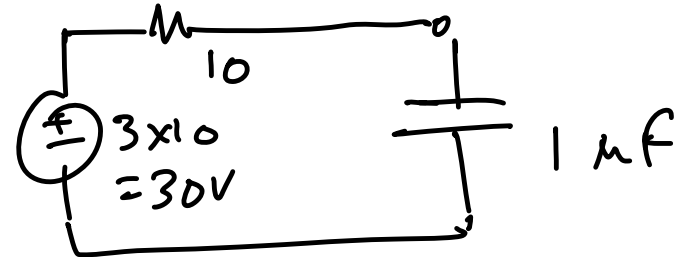
$$= 1 \times e^{-t/\tau_1} + \frac{100}{10} \left(1 - e^{-t/\tau_1}\right) \quad \text{A}$$



$$\tau_2 = R \times C = 10 \times 10^{-6} = 10 \mu s.$$

$$V_C(t) = V_C(0) \cdot e^{-t/\tau_2} + V_{TH2} \left(1 - e^{-t/\tau_2}\right)$$

$$= 20 \times e^{-t/\tau_2} + 30 \left(1 - e^{-t/\tau_2}\right) \quad V.$$

$$I_1 = \frac{100 \angle \pi/12}{10 \angle 2 \angle 45^\circ} = \frac{10}{\sqrt{2}} \cdot \underline{15^\circ - 45^\circ} = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle \underline{-30^\circ}$$

$$I_2 = \frac{100 \angle \pi/12}{10 \angle 2 \angle -45^\circ} = \frac{10}{\sqrt{2}} \cdot \underline{15^\circ + 45^\circ} = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle \underline{60^\circ}$$

$$i_1(t) = \frac{10}{\sqrt{2}} \cos(2000t - 30^\circ) \text{ A } \checkmark$$

$$i_2(t) = \frac{10}{\sqrt{2}} \cos(2000t + 60^\circ) \text{ A}$$

$$\boxed{V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}}$$

2.2

$$I_1, rms = \frac{10}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = 5 \text{ A}$$

$$I_2, rms = 5 \text{ A} \quad \rightarrow \quad \theta_1 - \theta_2 = -30^\circ - 60^\circ = -90^\circ$$

$i_2(t)$ is leading $i_1(t)$ by 90° .

3 @ Magnetic circuit

$$R = \frac{l}{\mu A} = \frac{l_{\text{iron}}}{\mu_{\text{iron}} \times A_c} + \frac{l_g}{\mu_0 \times A_c} = \frac{l_g}{\mu_0 \times A_c}$$
$$= \frac{2 \times 10^{-3}}{4\pi \times 10^{-7} \times 16 \times 10^{-4}} = 9.95 \times 10^5$$

$$N = 500, I = 4 \text{ A}$$


$$\text{MMF} = NI = 500 \times 4 = 2000 \text{ A-t}$$

$$\textcircled{2} \quad \phi = \frac{\text{MMF}}{R} = \frac{500 \times 4}{9.95 \times 10^5} = 2 \times 10^{-3} \text{ wb}$$

$$\textcircled{ii} \quad \text{Flux-linkage } \lambda = N\phi = 500 \times 2 \times 10^{-3} = 1 \text{ wb-t.}$$

iii) Inductance = $\frac{\lambda}{I} = \frac{50 \times 2 \times 10^{-3}}{4} = \underline{250 \text{ mH}}$.

3⑥. Single phase transformer

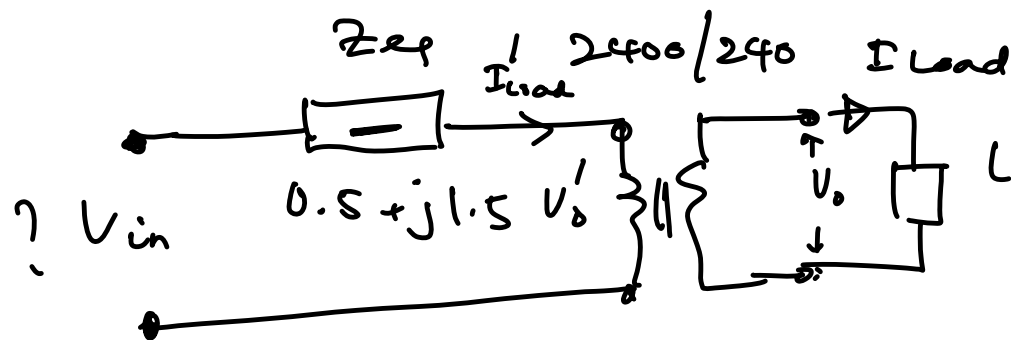

Load : At 240V, p.f. = 0.85 lagging
 $(S = 150 \times 10^3 \text{ VA})$

$$|I_{Load}| = \frac{|S|}{|V|} = \frac{150 \times 10^3}{240}$$

$$= 625 \text{ A.}$$

$$\angle \phi = -\cos^{-1}(0.85) = -31.8^\circ$$

$$I_{Load} = 625 \angle -31.8^\circ$$

$$\underline{\underline{I'_{Load} = \frac{625 \angle -31.8^\circ}{2400/240} = 62.5 \angle -31.8^\circ}}$$

$$\begin{aligned} V_{in} &= 2400 \angle 0^\circ + I'_{Load} \times Z_{eq} \\ &= 2400 \angle 0^\circ + 62.5 \angle -31.8^\circ \times (0.5 + j1.5) \\ &= 2400 + \underline{62.5 \angle -31.8^\circ \times 1.58 \angle 71.56^\circ} \\ &= 2400 + 98.75 \angle 39.76^\circ \\ &= 2400 + 75.97 + j63.07 \\ &= \underline{\underline{2475.97 + j63.07}} = \underline{\underline{2476.71 \angle 1.46^\circ}} \end{aligned}$$

$$V_{o, NL} = 247.67 \text{ V}$$

$$\textcircled{i} \% \text{Voltage regulation} = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100$$

$$= \frac{247.67 - 240}{240} \times 100 = 3.19 \% .$$

$$\textcircled{ii} \text{ Efficiency : } \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{|S| \times \text{P.f.}}{2}$$

$$P_{in} = \text{Re}(V \cdot I^*) = \text{Re}\left(\underline{V_{in}} \times \frac{\underline{I_{load}}^*}{2}\right)$$

$$P_{in} = |V_{rms}| |I_{rms}| \cos \phi .$$

$$\phi : \text{phase diff. between } V_{in} \text{ and } \underline{I_{load}}^* \\ = 1.46 - (-31.8^\circ)$$

$$\text{P.f.} = \cos 33.26^\circ =$$

$$= 33.26^\circ$$

$$P_{in} = \frac{2476.71}{\times} \frac{62.5}{\times \cos(33.26^\circ)} = 129437 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{150 \times 10^3 \times 0.85}{129437} \times 100 = \underline{\underline{98.5\%}}$$

Q.4.(a) Linear DC Machine.

$$\underline{E_b = B \cdot l \cdot u}, \quad F = B \cdot l \cdot I$$

$$\underline{V_t = I \cdot R + E_b}$$

$$B = 0.5 \text{ Wb/m}^2, \quad R = 0.25 \Omega, \quad l = 0.5 \text{ m}, \quad V_t = 120 \text{ V}$$

(i). No load $F_{\text{load}} = 0 \rightarrow I = 0, \quad E_b = V_t = 120$

$$u_{ss} = \frac{E_b}{B \cdot l} = \frac{120}{0.5 \times 0.5} = 480 \text{ m/s.}$$

(ii)

$$F_{\text{load}} = 20 \text{ N} \rightarrow I = \frac{20}{B \times l} = \frac{20}{0.5 \times 0.5} = 80 \text{ A}$$

$$E_b = V_t - I \times R = 120 - 80 \times 0.25 \\ = 120 - 20 = 100 \text{ V},$$

$$u_{cs} = \frac{E_b}{B \times l} = \frac{100}{0.5 \times 0.5} = 400 \text{ m/s}.$$

(iii)


$$V_t = 100 \text{ V from } 120 \text{ V}.$$

$$I = 80 \text{ A} \rightarrow E_b = 100 - 80 \times 0.25 = 80 \text{ V}.$$

$$u_{cs} = \frac{80}{0.5 \times 0.5} = 320 \text{ m/s}.$$

Speed reduces when ^{battery} V_t is reduced.

Q. 4 (b) :

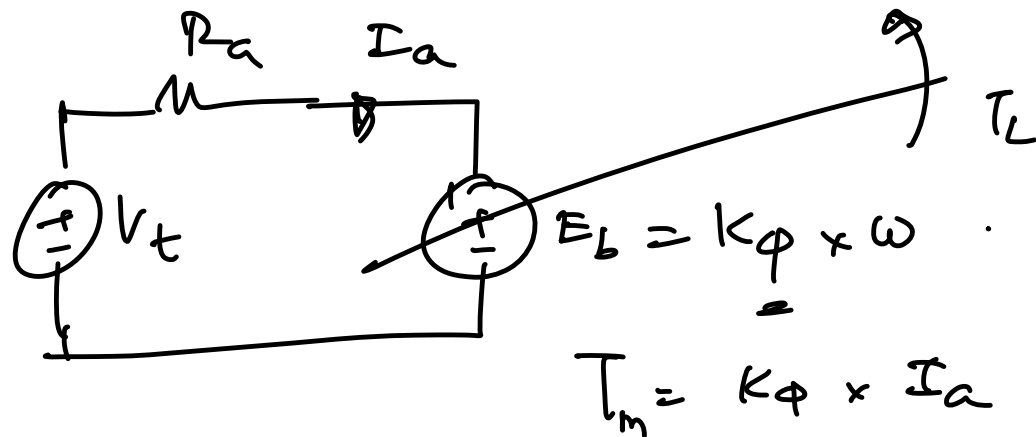

$$I_a = \frac{V_t - E_b}{R_a} = \frac{V_t - K_\phi \cdot \omega}{R_a}$$

$$T_L = 5 + 0.05\omega + 0.001\omega^2 \text{ N.m.}$$

Steady-state speed

$$T_m = T_L$$

$$T_m = K_\phi \times I_a = K_\phi \times \left[\frac{V_t - K_\phi \cdot \omega}{R_a} \right]$$

$$= 2.42 \times \left[\frac{50 - 2.42 \times \omega}{0.2} \right] = 605 - 29.28\omega$$

$$K_\phi = 2.42 \text{ V/rad/s}$$

$$R_a = 0.2 \Omega$$

$$V_t = 50 \text{ V}$$

$$\tau_m = \tau_L$$

$$605 - 29.8 \omega = 5 + 0.05 \omega + 0.001 \omega^2$$


$$0.001 \omega^2 + 29.85 \omega - 600 = 0.$$

$$\underline{\omega = 20.086 \text{ rad/sec}} \quad \checkmark \rightarrow \text{Steady-state speed}$$

-29870. ... ?


EE1002 AY 10/11

Q1. a

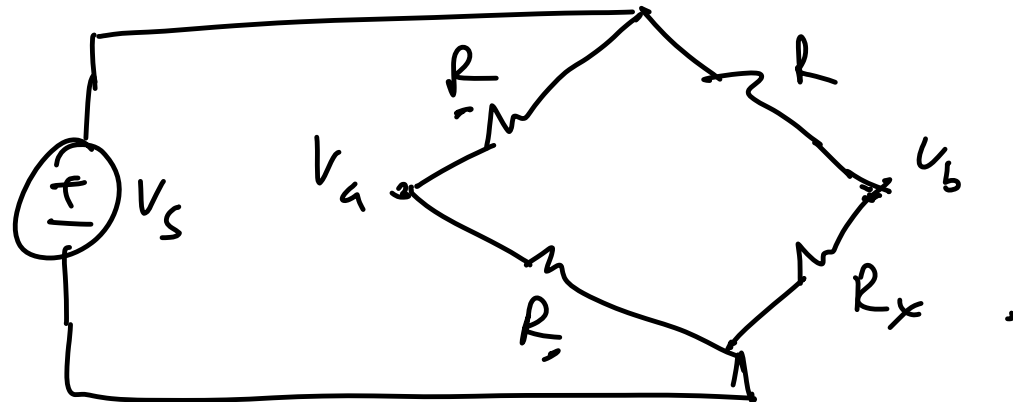

$$V_{ab} = V_a - V_b = V_S \times \frac{1}{2} - \frac{R_x}{R_x + R} \times V_S = V_S \times \left[\frac{1}{2} - \frac{R_x}{R_x + R} \right].$$

$$R_x \rightarrow V_{ab}, R, V_S$$

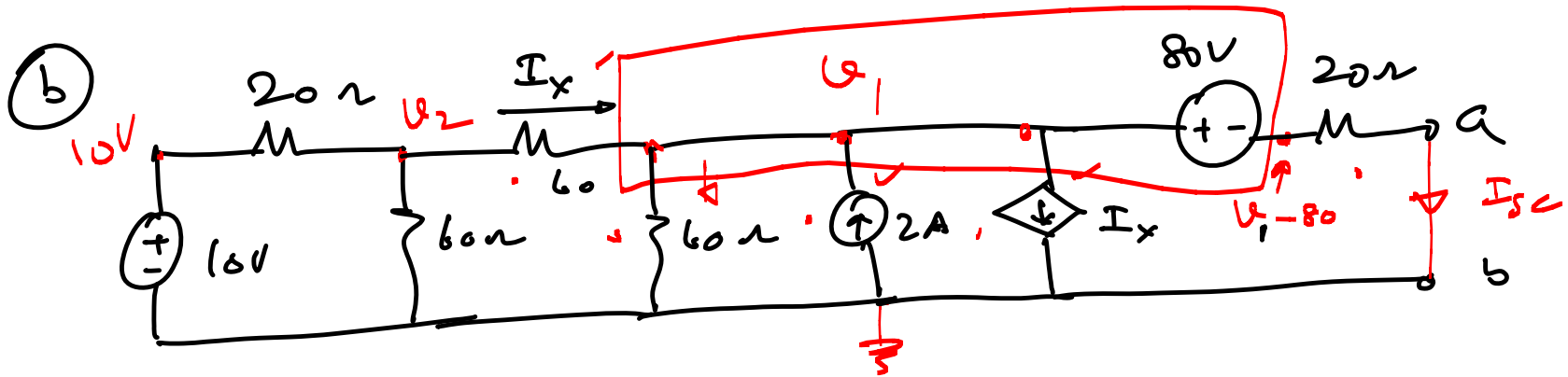


KCL at the S.N:

$$-\cancel{I_x} + \frac{u_1}{60} - 2 + \cancel{I_x} + \frac{u_1 - 80}{20} = 0$$

$$u_1 - 120 + 3u_1 - 240 = 0$$

$$\Rightarrow u_1 = \frac{360}{4} = 90V$$
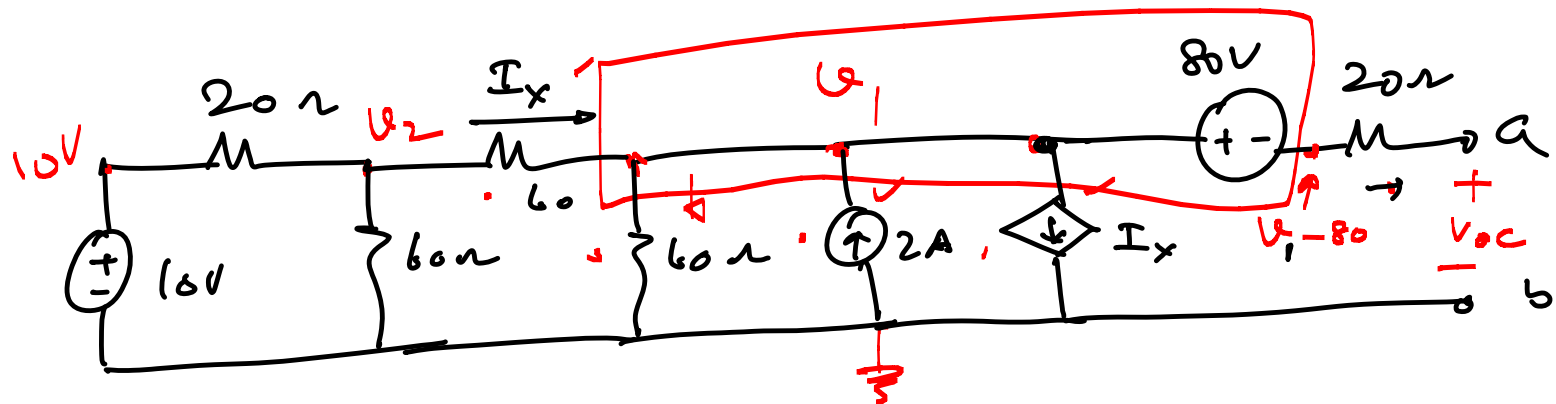
$$I_{sc} = \frac{u_1 - 80}{20} = \frac{90 - 80}{20} = 0.5A = I_N$$




KCL at S-N.

$$-\cancel{I_x} + \frac{V_1}{60} - 2 + \cancel{I_x} + 0 = 0$$


$$V_1 = 120V.$$

$$V_{OC} = V_1 - 80 - 0 = 120 - 80 = 40V.$$
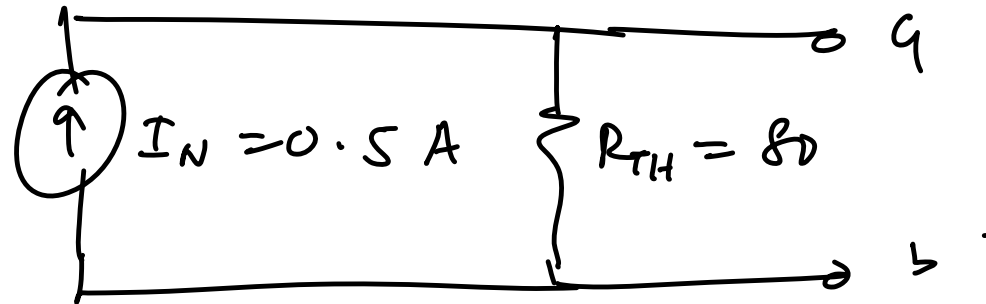
$$I_{SC} = 0.5A \Rightarrow R_{TH} = \frac{V_{OC}}{I_{SC}} = \frac{40}{0.5} = 80\Omega.$$




Q1.(c)

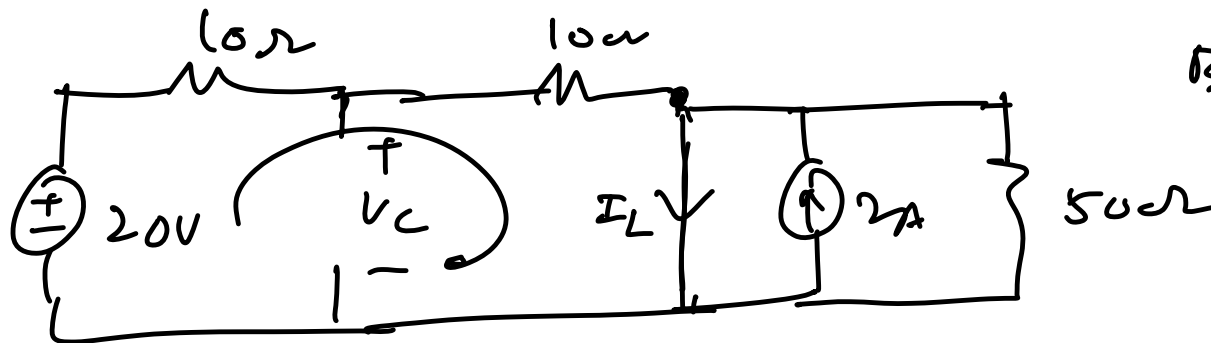

Before $t=0$.


$$V_C = 20 \times \frac{10}{10+10} = 10V, \quad I_L = 2 + \frac{20}{10+10} = 2+1 = 3A.$$

After $t=0$

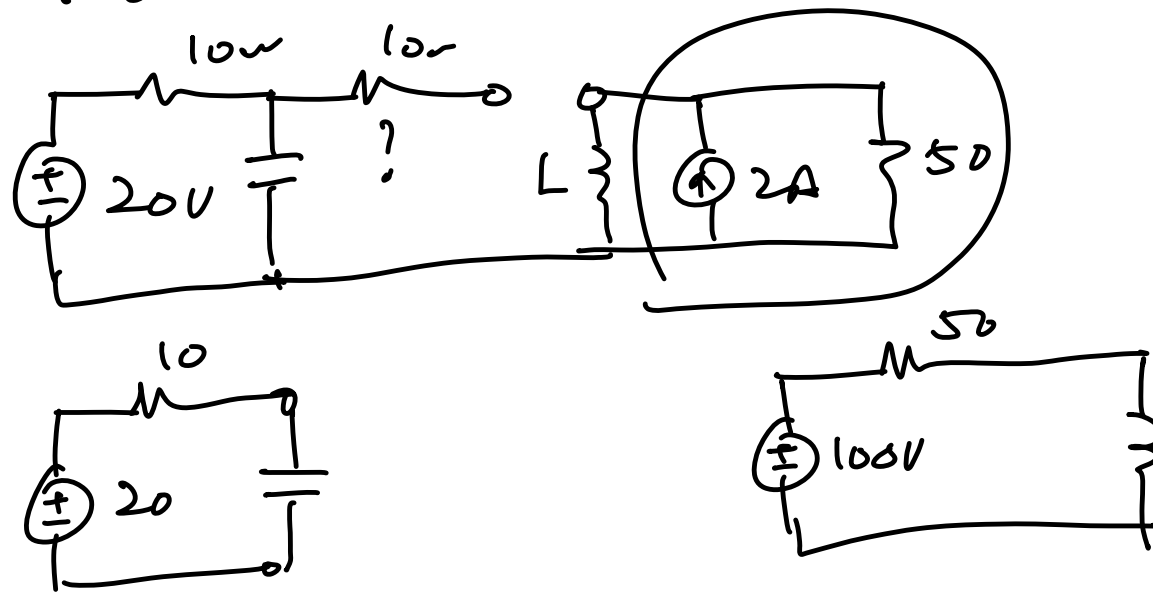

There's .

Q 2 a

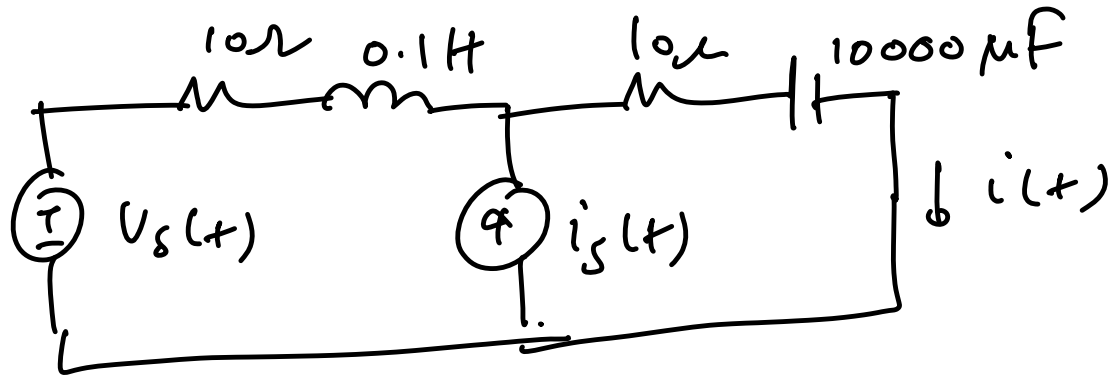

$$\omega = 100 \text{ rad/sec}$$

$$V_s(t) = 100 \sin(100t) \rightarrow 100 \angle 0^\circ \text{ V.}$$


$$i_s(t) = 100 \cos(100t) \rightarrow 100 \angle 90^\circ \text{ A}$$

$$= 100 \sin(100t + 90^\circ)$$


$$R = 10 \Omega \rightarrow Z_R = 10$$

$$L = 0.1 \text{ H} \rightarrow Z_L = j\omega L = j100 \times 0.1 = j10$$

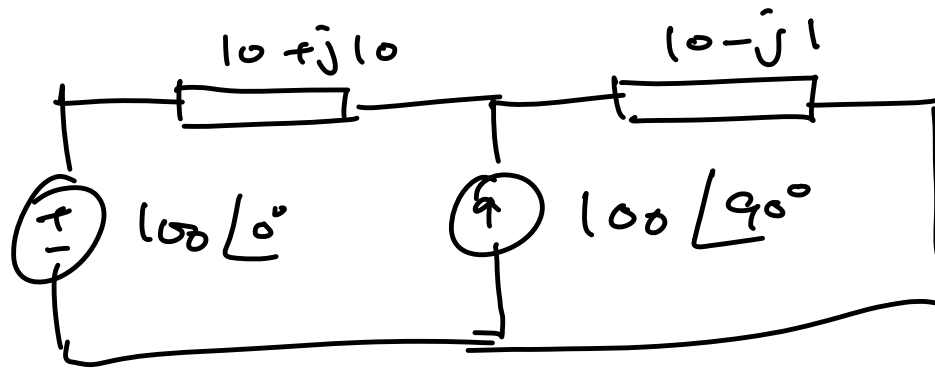
$$C = 10^4 \times 10^{-6} = 10^{-2} \text{ F} \quad Z_C = -j \frac{1}{\omega C} = -j \frac{1}{100 \times 10^{-2}} = -j.1$$



↓ $I \Rightarrow$ Super position

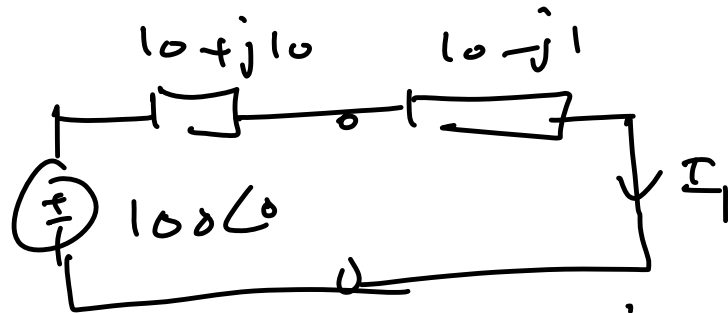
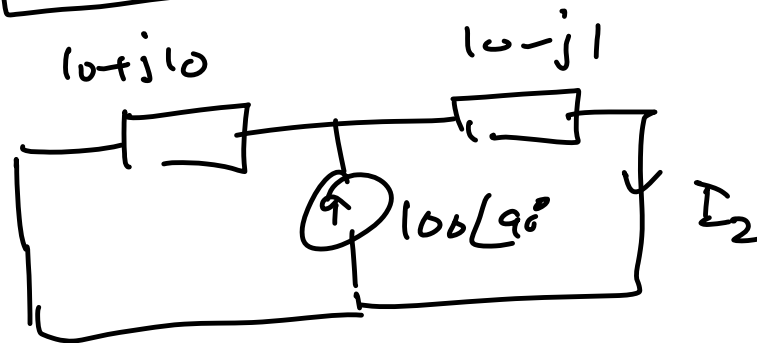
$$I_1 = \frac{100\angle 0^\circ}{10 + j10 + 10 - j1} = \frac{100\angle 0^\circ}{20 + j9} \checkmark$$



$$I_2 = 100\angle 90^\circ \times \frac{10 + j10}{20 + j9}$$

$$I = I_1 + I_2 \rightarrow \underline{\underline{\hat{v}(t)}}$$

